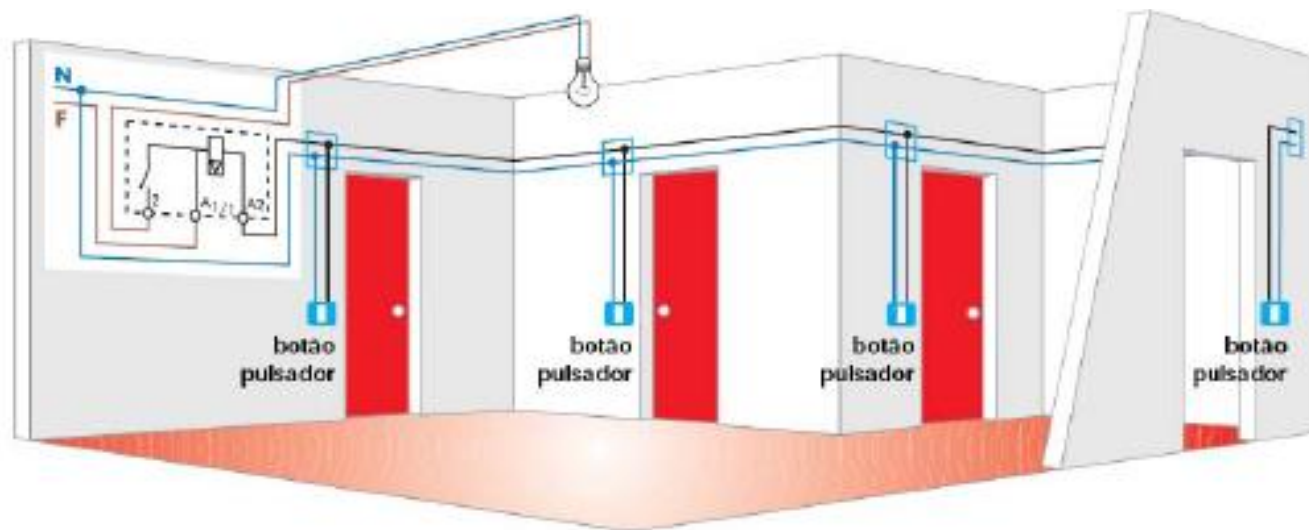



# Telerruptor




Tem como função comandar um circuito elétrico de vários sítios, através de botões de pressão.

*As instalações com comando por telerruptor substituem os comutadores/inversores por botões de pressão, originando uma redução do número de condutores e de custos.*


# Esquema de princípio

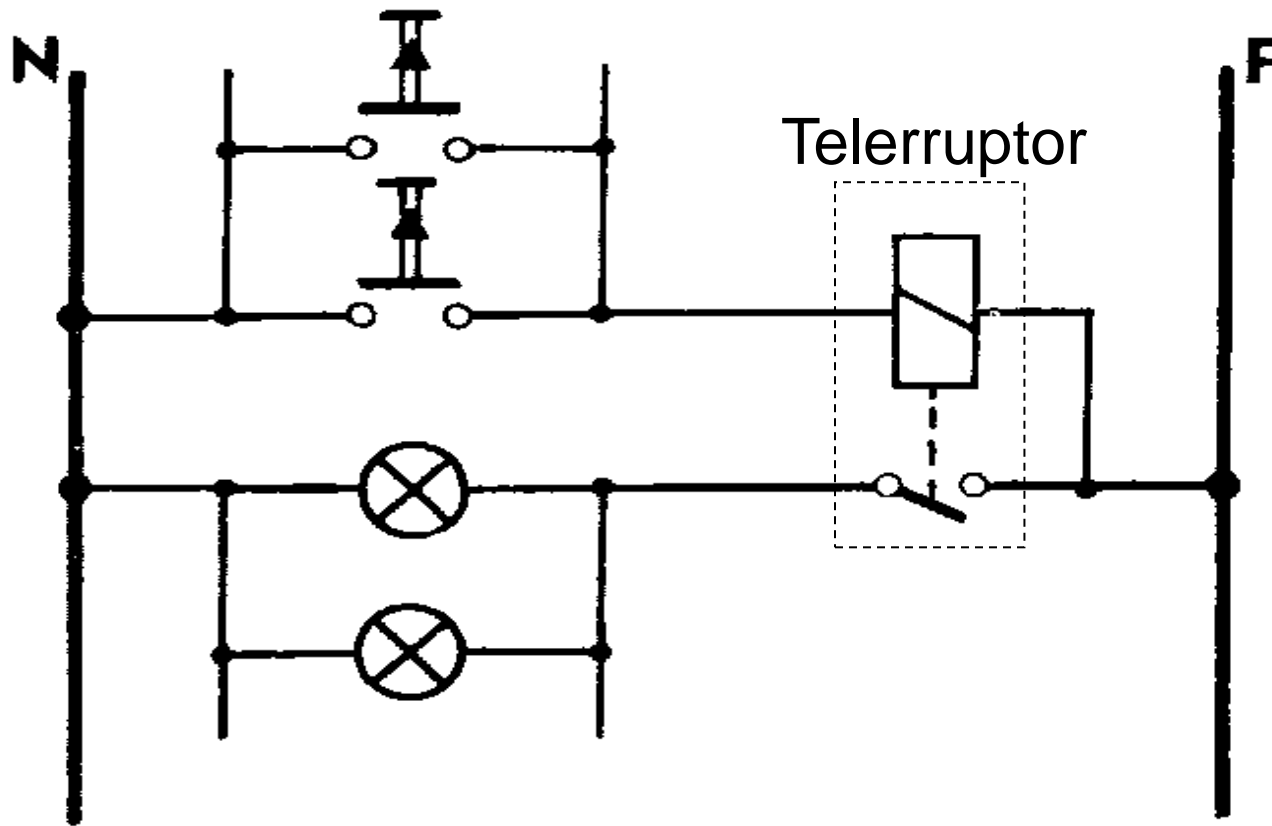


# Esquema unifilar

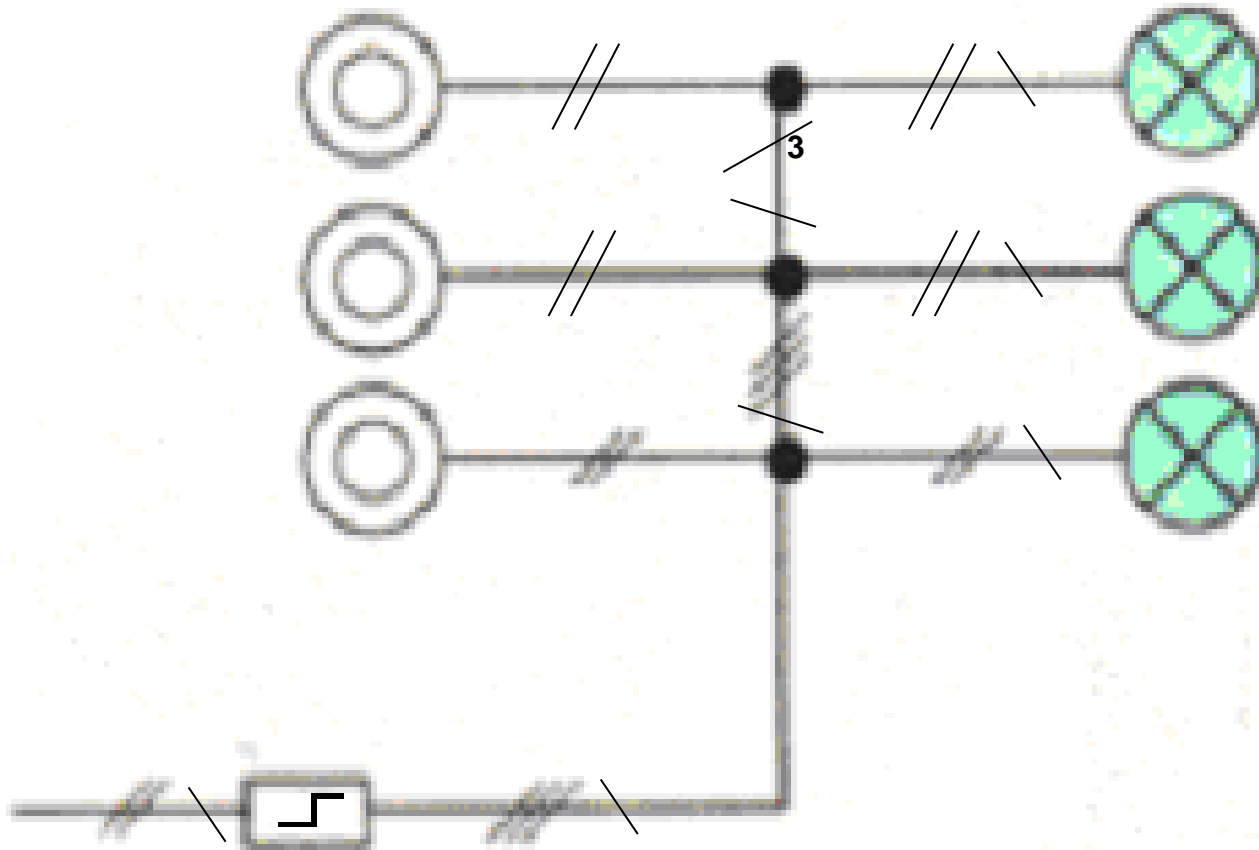

# Esquema arquitetural

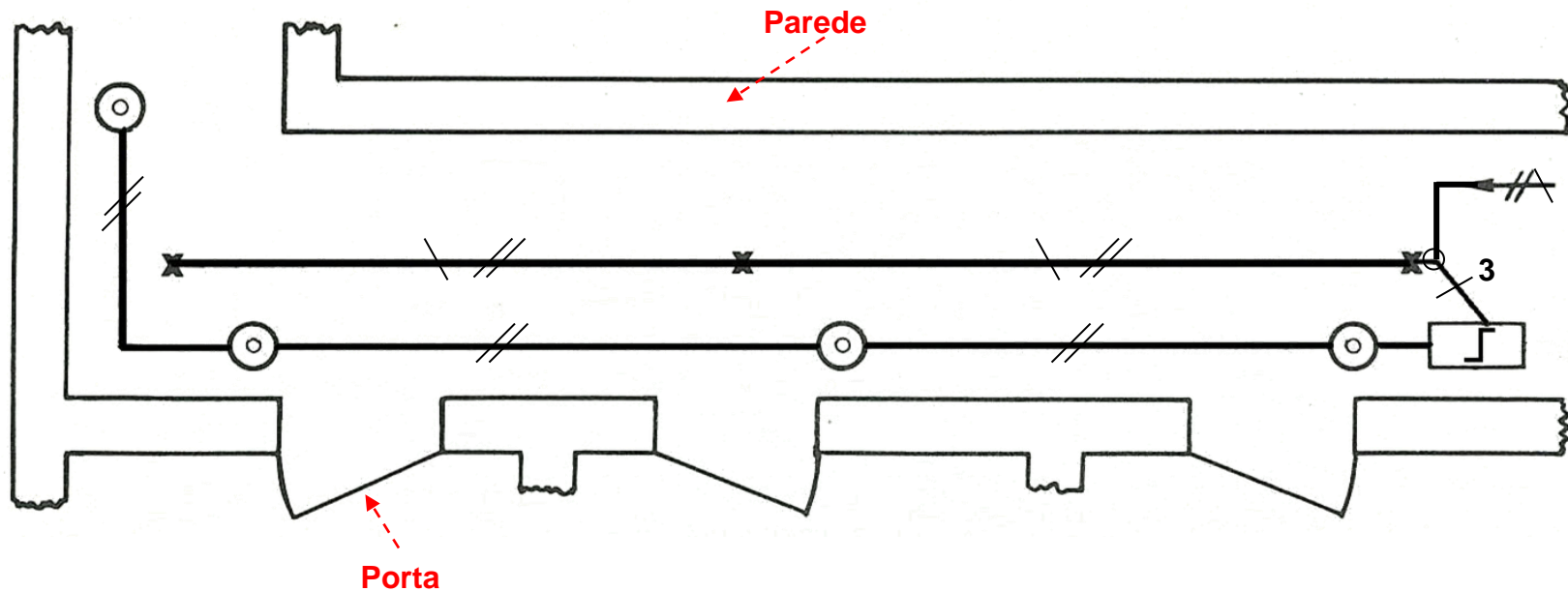

# Esquema multifilar

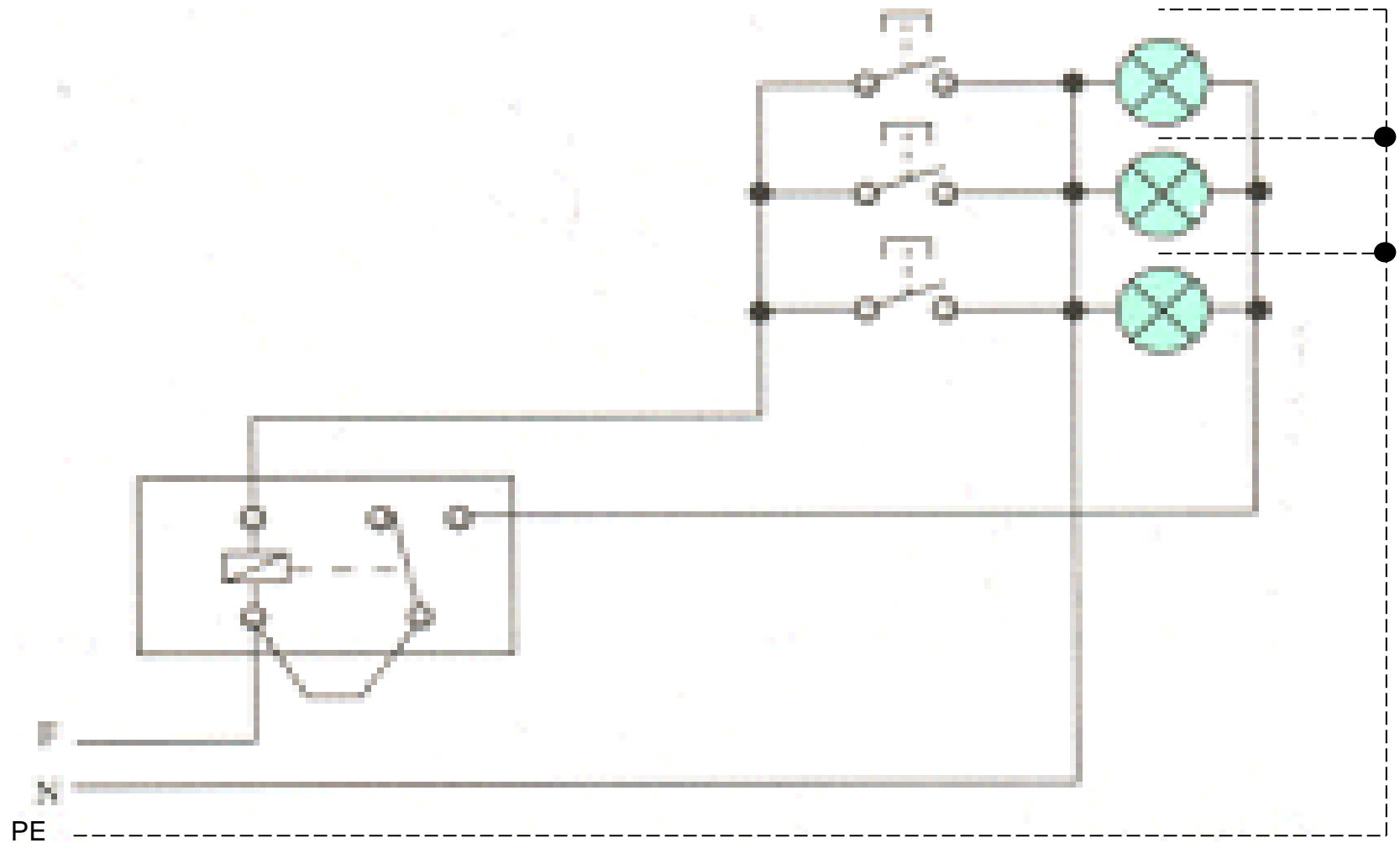

# Material necessário



Caixa de aparelhagem



Suporte de lâmpada



Telerruptor



Condutor H07V-U



Botão de pressão



Lâmpada